




الجلسات العملية لمادة المعالجات والمدمجيات المصغرة

Microprocessors & Microcontrollers Lab Sessions

السنة الثالثة | قسم اتصالات

الجلسة العملية الرابعة

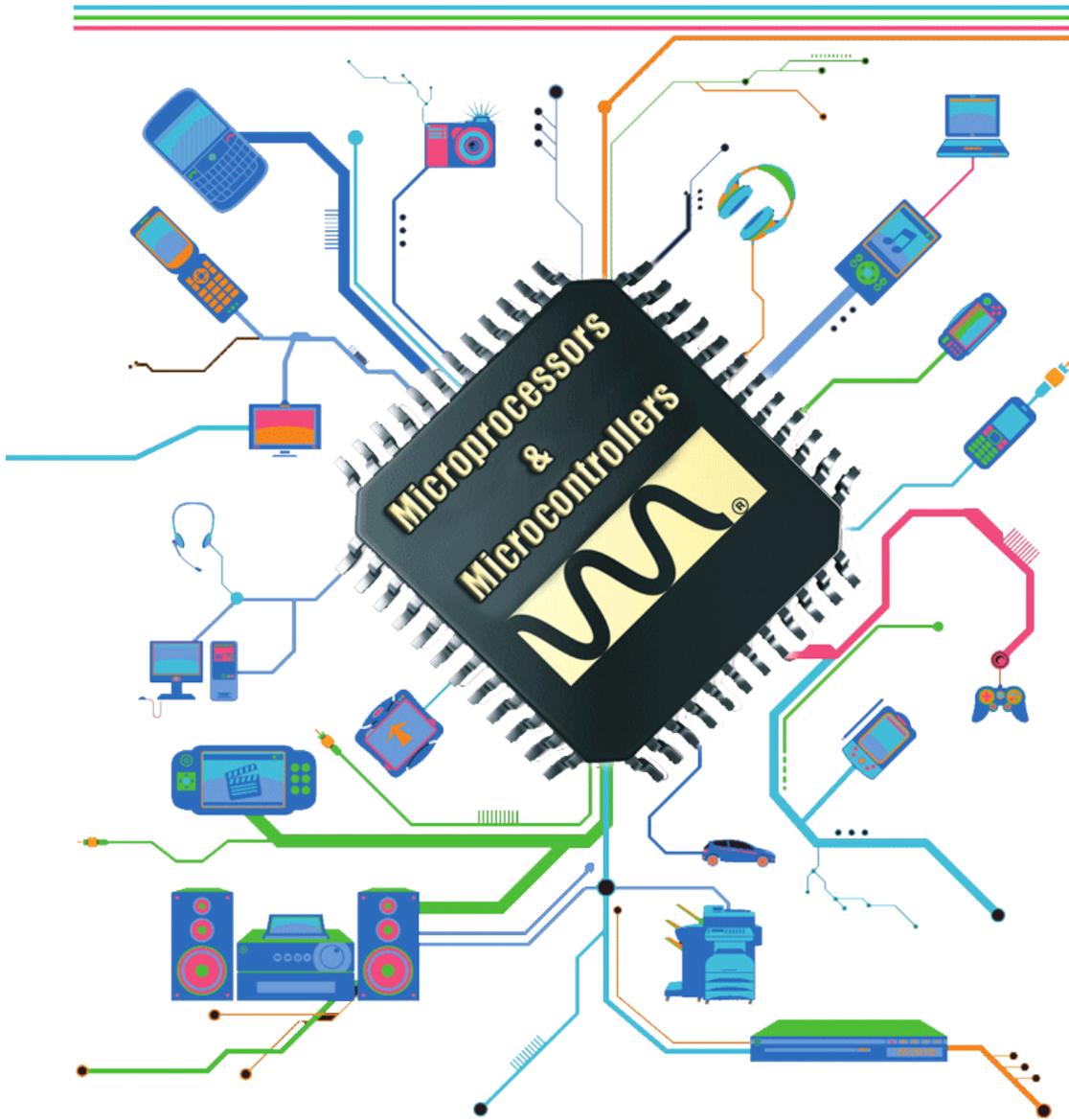

م. وليد باليد

Copyright © 2012 Walid Balid - All rights reserved.

Wednesday, March 28, 2012




الجلسة العملية الرابعة

نظرة عامة (Overview):

هذه المحاضرة تقدم تطبيقاً عملياً لاستثمار أقطاب الدخل والخروج لمتحكمات AVR وبرمجتها في البيئة BASCOM-AVR ومحاكاتها في البيئة Proteus. حيث تقدم مجموعة من التجارب العملية التي تتضمن توصيل الثنائيات الضوئية وتصميم المفاتيح الترانزستورية لربط أقطاب المتحكم مع الأحمال. وكذلك ربط الواصلات الميكانيكية ولمفاتيح اللحظية.

1-4 برجة بوابات الدخل والخروج في متحكمات AVR (Programming AVR MCUs GPIOs):

التجربة الرابعة: تم وصل عشرة ثنائيات ضوئية (LEDs) إلى متحكم ATmega32A على القطب PIND.6 ("1")، وعشرة أخرى إلى القطب PIND.7 ("0")، والمطلوب: كتابة برنامج خفقان لكلا المجموعتين معاً كل 0.5S وتصميم دائرة المفتاح الترانزستوري.

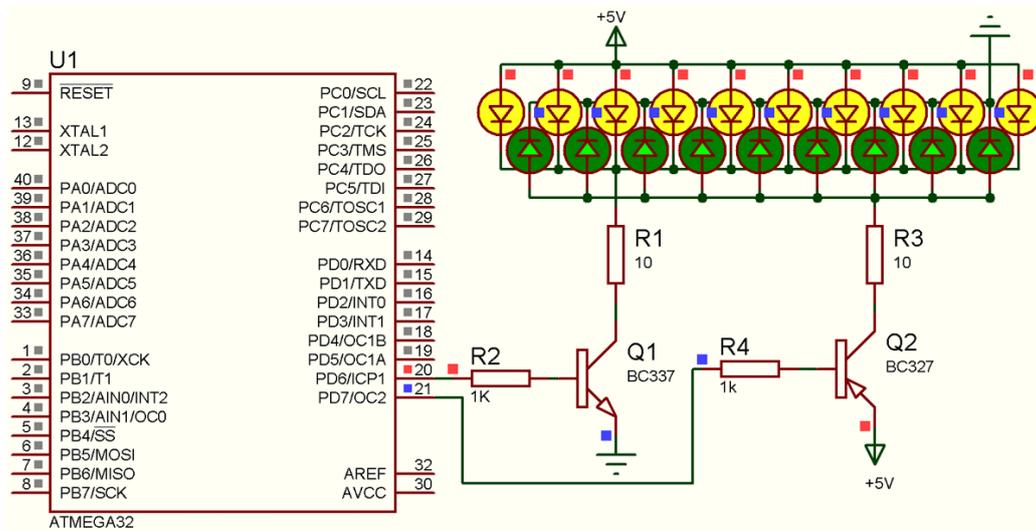

الشكل 1-4 توصيل الثنائيات مع المتحكم عن طريق مفاتيح تحكم ترانزستورية للتجربة 4

أولاً: إن الترانزستور الذي قمنا باختياره BC337 له المواصفات التالية:

$$I_{C_{max}} = 800\text{mA}, V_{BE_{saturate}} = 0.65\text{V}, V_{CE_{saturate}} = 0.2\text{V}, h_{FE} = 100, V_{CE_{max}} = 50\text{V}$$

ثانياً: نحسب تيار الحمل (IC) الكلي علماً أن: $V_{LED} = 2.2\text{V}$ & $I_{LED} = 10\text{mA}$

$$I_C = 10 \times 10\text{mA} = 100\text{mA}$$

ثالثاً: نحسب مقاومة تحديد التيار RC واستطاعتها:

$$R_C = \frac{V_{CC} - V_{LED}}{I_C} = \frac{5 - 2.2}{100} = 28\Omega$$



$$P_{RC} = (V_{CC} - V_{LED}) \times I_C = (5 - 2.2) \times 100 = 280mW$$

رابعاً: نحسب قيمة التيار الأصغري اللازم لقيادة الترانزستور :

$$I_C = hfe \times I_B \rightarrow I_B = \frac{I_C}{hfe} = \frac{100}{100} = 1.0mA$$

$$P_{Cmax} = U_{CE} \times I_C = 0.2 \times 100 = 20mW$$

خامساً: الآن يمكن حساب قيمة مقاومة القاعدة واستطاعتها من العلاقة التالية:

$$R_B = \frac{V_P - V_{BE}}{I_B} = \frac{5 - 0.7}{1} = 4.3K\Omega$$

$$P_{RC} = (V_P - V_{BE}) \times I_B = (5 - 0.7) \times 1 = 4.3mW$$


البرنامج Exp.04.bas في بيئة BASCOM-AVR:

```

| *****
| * Title           : Exp.04.bas
| * Target MCU     : ATmega32A
| * Author        : Walid Balid
| * IDE           : BASCOM AVR 2.0.7.3
| * Peripherals   : LEDs
| * Description    : GPIOs as Outputs
| *****
| ~~~~~
| -----[Definitions]
| $regfile = "m32def.dat"
| $crystal = 8000000
| -----
| -----[GPIO Configurations]
| Config Pind.6 = Output
| Leds_y Alias Portd.6 : Reset Leds_y
|
| Config Pind.7 = Output
| Leds_g Alias Portd.7 : Set Leds_g
| ~~~~~
| --->[Main Program]
| Do
|   '>[Turn Leds on]
|   Set Leds_y : Set Leds_g : Waitms 500
|   '>[Turn Leds off]
|   Reset Leds_y : Reset Leds_g : Waitms 500
| Loop
| End
| ---<[End Main]
| ~~~~~

```

التجربة الخامسة: التحكم بمصباح كهربائي 36V تياره 5A عن طريق متحكم ATmega32A على القطب PIND.7، وكتابة برنامج بحيث يخفف المصباح كل 1Sec علماً أن جهد تغذية ملف الريليه هو 5V وتيار تشغيل ملف هو 100mA.

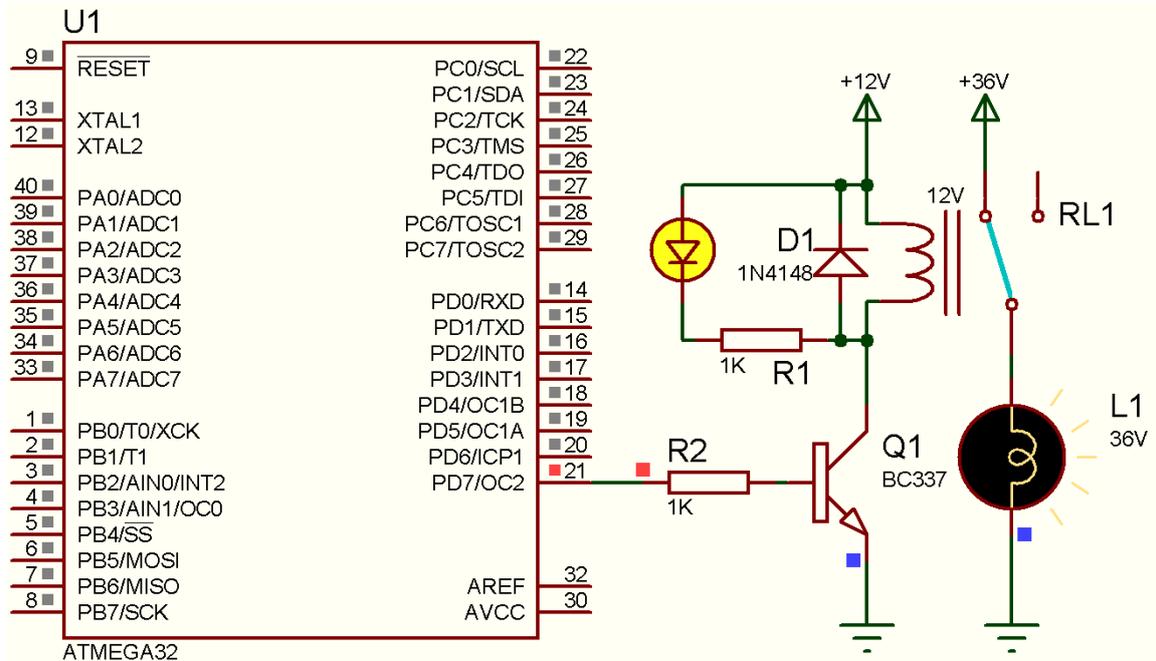

الشكل 2-4 توصيل الريليه مع المتحكم عن طريق مفتاح تحكم ترانزستوري للتجربة 5

البرنامج Exp.05.bas في بيئة BASCOM-AVR:

```

*****
* Title           : Exp.05.bas
* Target MCU     : ATmega32A
* Author        : Walid Balid
* IDE           : BASCOM AVR 2.0.7.3
* Peripherals   : LEDs
* Description    : GPIOs as Outputs
*****

[Definitions]
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 8000000

[GPIO Configurations]
Config Pind.7 = Output : Relay Alias Portd.7




[Main Program]
Do
  Toggle Relay : Waitms 1000
Loop
End
<[End Main]

```



2-4 التحكم بالريليه باستخدام مفتاح ترانزستوري ثنائي القطبية (Driving Relays using BJT Control Switch):

تستخدم الريليه أو الوصل الميكانيكي (Relay) للتحكم بأحمال التيار المستمر والمتناوب التي لا تتطلب تحكماً سريعاً بالوصل والفصل – أي أن الريليه تستخدم كقاطع ميكانيكي متحكم به كهربائياً. تتوفر الريليه تجاري بجهود تحكم ذات مجال واسع نسبياً ومن هذه الجهود نذكر: 3V, 5V, 6V, 9V, 12V, 15V, 24V, 36V, 48V, 60V. كما أن التيار الذي يستجره ملف تشغيل الريليه يتراوح من 30mA ~ 300mA وذلك حسب حجم واستطاعة الريليه ويتناسب مع ذلك تناسباً طردياً.

تتألف الريليه من ملف (Coil) وهو مسؤول عن فصل ووصل الريليه (التحكم)، ومن تماسات استطاعية لقيادة الحمل واستطاعتها تختلف من ريليه لأخرى، ولكن معظم الريليهات المستخدمة في الدارات الإلكترونية تكون تماساتها قادرة على قيادة حمل بتيار من 3~10A عند جهد تشغيل الشبكة 220V. بين الشكل 3-4 والشكل 4-4 رسماً تفصيلياً للبنية الداخلية للريليه حيث أنه عندما يتم تغذية ملف الريليه فإن الزراع الذي يحمل التماس المتحرك سوف ينحذب ويلامس التماس الثابت مؤدياً إلى وصل الدارة، وعندما يفقد الملف تهيجه تؤثر قوة النابض العكسية على الذراع وتعيده إلى وضعيته الأساسية.

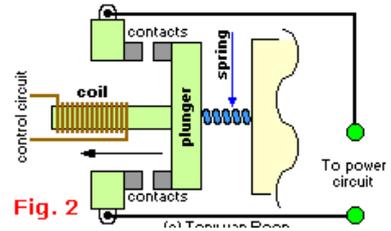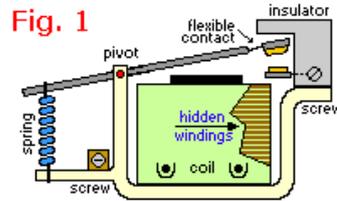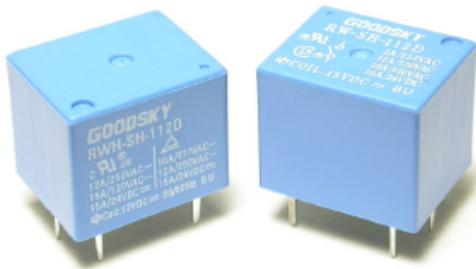


الشكل 3-4 رسم تمثيلي للبنية الداخلية للريليه

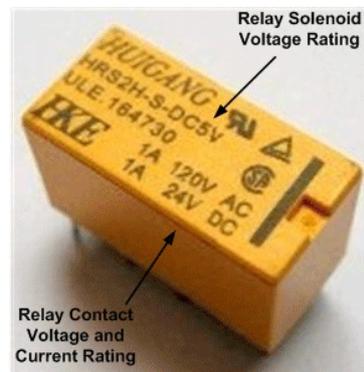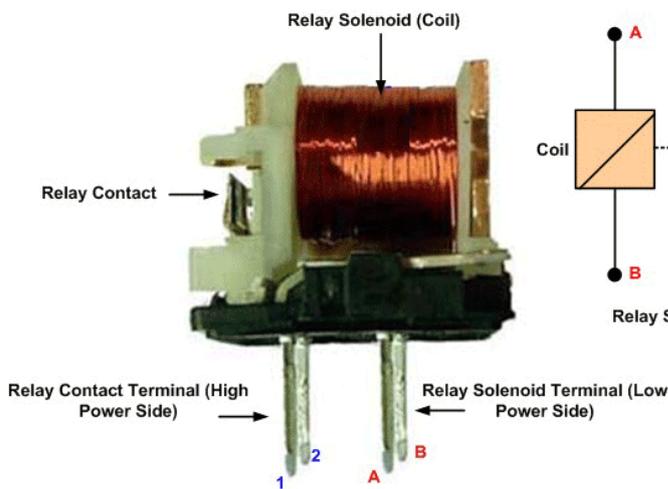

الشكل 4-4 رسم تفصيلي للبنية الداخلية للريليه


يبين الشكل 4-5 دائرة تحكم بريليه يعمل ملفها على جهد 12V وتتحكم بدورها بعمل مصباح تيار مستمر جهد تشغيله 24V، حيث أنه عند تطبيق "1" على قطب بوابة المتحكم فإن الترانزستور سوف يغلق مؤدياً إلى وصل النقطة الأرضية إلى الطرف الثاني من ملف الريليه، فيتهيح الملف مؤدياً بدوره إلى جذب تماس الريليه K1 وإغلاق النقطتين P, S، وعندها يضيء المصباح الكهربائي.

ملاحظة: من أجل حماية الترانزستور من أن يتم تدميره (حرقه) بسبب تيار التفريغ العكسي (Electromotive Force) لملف الريليه عند فصل الترانزستور، يتم إضافة ديود على التوازي مع ملف الريليه (D1) يسمى ديود المسار الحر والذي بدوره يشكل حلقة مغلقة لتفريغ تيار الملف عند قطع الترانزستور.

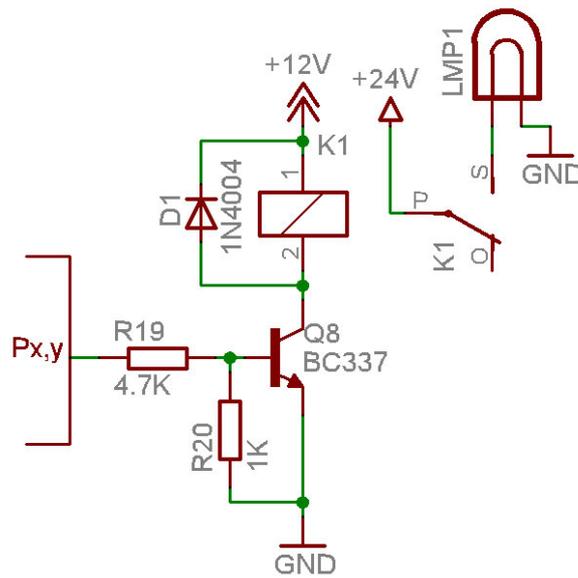

الشكل 4-5 التحكم بجمل باستخدام ريليه

يبين الشكل 4-6 دائرة عملية لقيادة مصباح كهربائي متناوب ذو جهد 220V وتيار 1A عن طريق ريليه متحكم بها من متحكم مصغر.

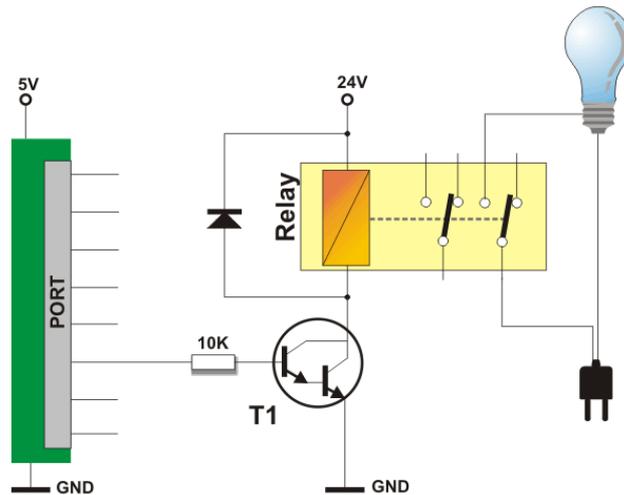

والشكل 4-6 قيادة مصباح كهربائي متناوب عن طريق ريليه متحكم بها من متحكم مصغر




3-4 وصل المفاتيح اللحظية مع المتحكم المصغر (Interfacing Switches with MCUs):


يوجد طريقتين لوصل المفاتيح مع أقطاب المتحكم المصغر:

- 1) المفاتيح يطبق على قطب المتحكم القيمة المنطقية "0" عند ضغطه - الشكل 4-7.
- 2) المفاتيح يطبق على قطب المتحكم القيمة المنطقية "1" عند ضغطه - الشكل 4-8.

على الشكل 4-7 وعند ضغط المفاتيح يتم توصيل النقطة الأرضية إلى قطب المتحكم، أما عند تحرير المفاتيح فيتم تطبيق التغذية +5V على مدخل قطب المتحكم. وبالعكس تماماً تكون الحالة في طريقة التوصيل المبينة على الشكل 4-8. وفي كلا الحالتين يقوم المتحكم في برنامجه الرئيسي بفحص حالة التغير على القطب المتصل مع المفاتيح.

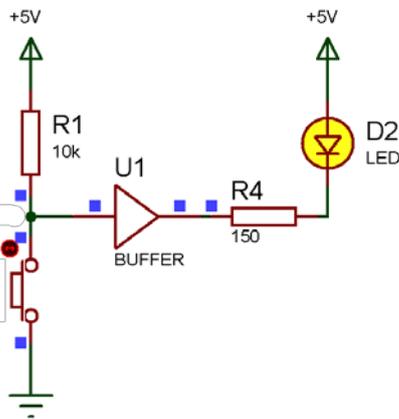


الشكل 4-7 توصيل المفاتيح ليكون فعال عند "0"

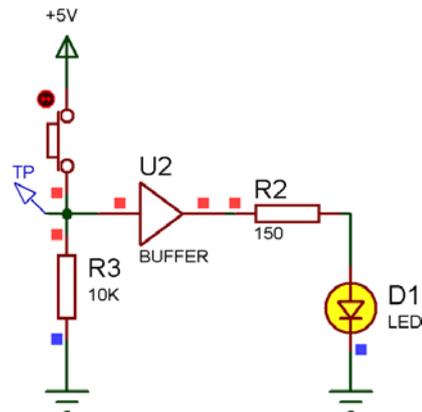

الشكل 4-8 توصيل المفاتيح ليكون فعال عند "1"


إن المفاتيح الميكانيكية لها تأثير سلبي عند ضغطها وتحريرها يسمى بالعطالة الميكانيكية للمفاتيح والتي بدورها تسبب نشوء تغيرات سريعة في الإشارة على قطب المتحكم، هذه التغيرات ناتجة عن الاهتزاز الميكانيكي للمفاتيح قبل أن تستقر الإشارة على الحالة المنطقية الحقيقية كما هو مبين على الشكل 4-9.

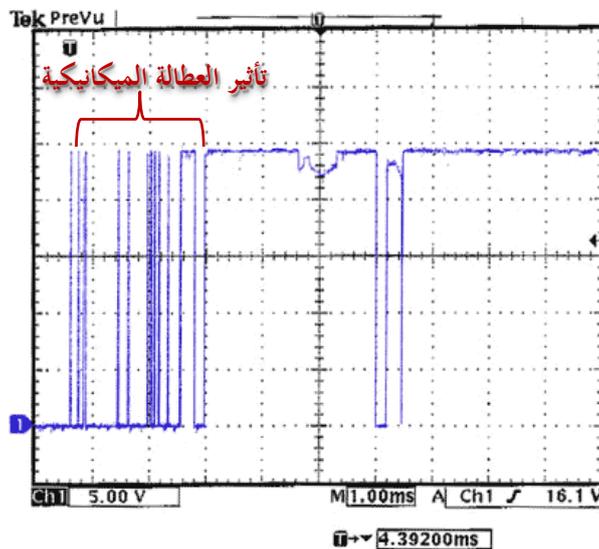

الشكل 4-9 أثر العطالة الميكانيكية للمفاتيح عند ضغطه وتحريره

بشكل عام يوجد طريقتين للتخلص من العطالة الميكانيكية للمفاتيح وهما:

- 1) استخدام مكثف بقيمة تتراوح من $100\text{nF} - 1\mu\text{F}$ على التوازي مع المفتاح والذي سيقوم بدوره على تأخير التذبذب الناشئ كما هو مبين على الشكل 4-10 والشكل 4-11.
- 2) معالجة هذه الحالة برمجياً في برنامج المتحكم بفحص حالة المفتاح، وعند تحقق الشرط يتم توليد تأخير زمني $25\sim 100\text{ms}$ وبعدها يتم فحص الحالة من جديد، فإذا بقيت الحالة مستقرة على الشرط المطلوب فيتم التنفيذ.

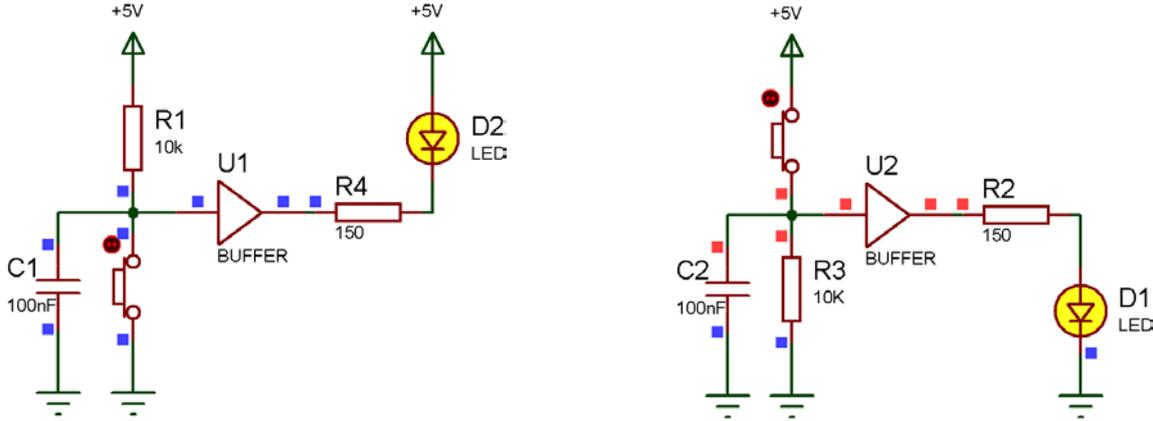

الشكل 4-10 التخلص من الاهتزاز الميكانيكي للمفتاح ("0") الشكل 4-11 التخلص من الاهتزاز الميكانيكي للمفتاح ("1")

4-4 مقاومات الرفع والسحب (Pull-up & Pull-down Resistors):


بالعودة إلى الشكل 4-7 أو الشكل 4-10 والذي تم فيهما توصيل المفتاح ليكون فعالاً عند "0" - أي بالضغط على المفتاح سيتم تطبيق صفر منطقي على قطب الدخل - فإن المقاومة $R1$ تمثل مقاومة رفع وظيفتها تأمين القيمة المنطقية "1" (+5V) على مدخل القطب عندما يكون المفتاح غير مضغوط، وبدونها ستكون الحالة على قطب الدخل غير معروفة.

بالعودة إلى الشكل 4-8 أو الشكل 4-11 والذي تم فيهما توصيل المفتاح ليكون فعالاً عند "1" - أي بالضغط على المفتاح سيتم تطبيق واحد منطقي على قطب الدخل - فإن المقاومة $R3$ تمثل مقاومة سحب وظيفتها تأمين القيمة المنطقية "0" (GND) على مدخل القطب عندما يكون المفتاح غير مضغوط، وبدونها ستكون الحالة على قطب الدخل غير معروفة.

قيمة مقاومات الرفع أو السحب تتراوح عادة بين القيمة $10\text{K}\Omega \sim 50\text{K}\Omega$.

هل يمكن الاستغناء عن مقاومة الرفع الخارجية في الشكل 4-7 والشكل 4-10 عند وصل المفتاح إلى قطب متحكم AVR؟؟

تمتلك أقطاب متحكمات AVR عند استخدامها كأقطاب دخل مقاومات رفع داخلية قيمتها $R_{PU} = 50\text{K}\Omega$ كما هو مبين على الشكل 4-12 وهو مخطط البنية الداخلية لقطب دخل/مخرج لمتحكم AVR. يمكن تفعيل أو إلغاء تفعيل هذه المقاومة لكل قطب دخل على حدى وبشكل افتراضي تكون هذه المقاومات غير مفعلة. ملاحظة: لا تملك متحكمات AVR مقاومات سحب داخلية وبالتالي يجب وضع مقاومات سحب خارجية من أجل التوصيلات في الشكل 4-8 والشكل 4-11.

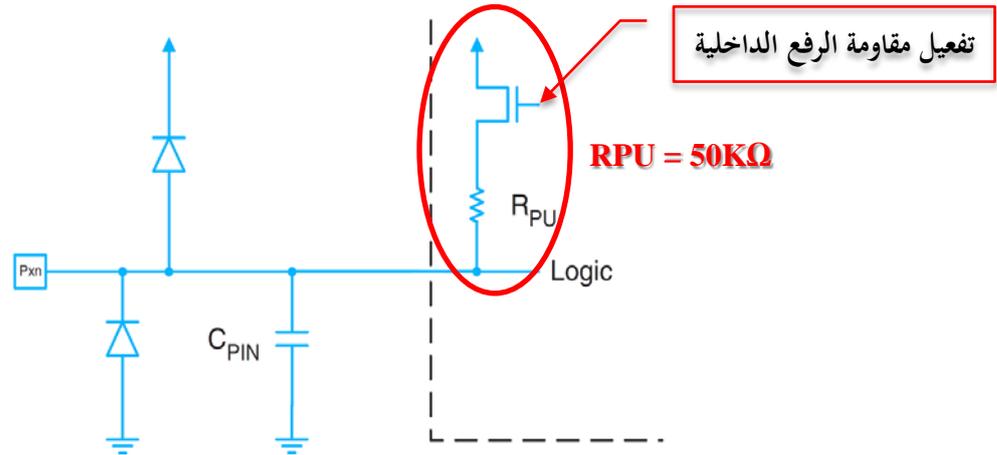


الشكل 4-12 مخطط البنية الداخلية لقطب دخل/خروج لمتحكم AVR

5-4 تعليمات تعريف الأقطاب كمدخل في Bascom-AVR (Input Configuration Instructions in Bascom):

شكل التعليمات	وظيفة التعليمات
<code>Config PORTC = Input</code>	تعريف البوابة C كبوابة دخل
<code>Config PINC.5 = Input</code>	تعريف القطب رقم 5 من البوابة C كقطب دخل
<code>PORTC = 255</code>	تفعيل مقاومات الرفع الداخلية للبوابة C كاملةً
<code>PORTC = 0</code>	إلغاء تفعيل مقاومات الرفع الداخلية للبوابة C كاملةً
<code>PINC.5 = 1</code>	تفعيل مقاومة الرفع الداخلية للقطب رقم 5 فقط من البوابة C
<code>PINC.5 = 0</code>	إلغاء تفعيل مقاومة الرفع الداخلية للقطب رقم 5 فقط من البوابة C
<code>PORTC = &B11110000</code>	تفعيل بعض مقاومات الرفع الداخلية للبوابة C (PIN.4,5,6,7)
<code>Config PORTC = &B11110000</code>	يمكن استخدام هذا الشكل لتعريف الأقطاب من البوابة كمدخل/خروج حيث أن (0) تعني قطب دخل، والـ (1) تعني قطب خرج.
<code>SWs Alias PINC</code>	يصرح إلى أن PINC سوف يشار إليها أثناء البرنامج بالاسم (SWs)
<code>SW Alias PINC.0</code>	يصرح إلى أن القطب PINC.5 سوف يشار إليه بالاسم (SW)

التجربة السادسة: المطلوب التحكم بتشغيل وفصل الريليه في التجربة الخامسة باستخدام مفتاح لحظي موصول إلى القطب PINB.0، بحيث أنه عند ضغط المفتاح تعمل الريليه وعند تحرير المفتاح تفصل الريليه - باستخدام مقاومة رفع خارجية.

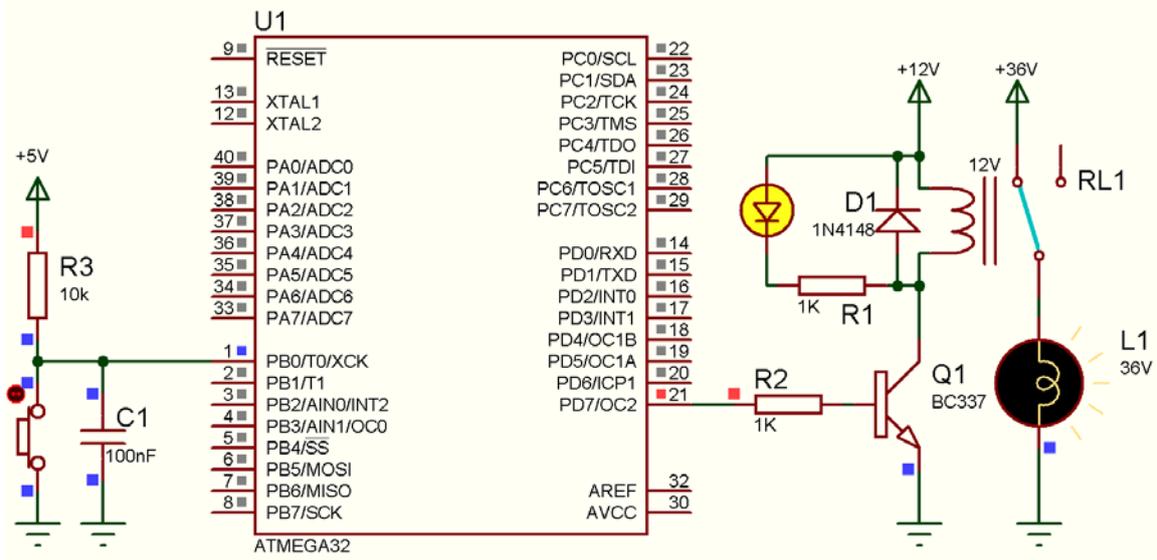

الشكل 4-13 التحكم بالريليه عن طريق مفتاح لحظي

البرنامج Exp.06.bas في بيئة BASCOM-AVR:

```


*****
* Title           : Exp.06.bas
* Target MCU     : ATMega128A
* Author        : Walid Balid
* IDE           : BASCOM AVR 2.0.7.3
* Peripherals   : Relay - Switch
* Description    : GPIOs as Output/Input
*****
'-----[Definitions]
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 8000000
'-----[GPIO Configurations]
Config Pind.7 = Output : Relay Alias Portd.7
Config Pinb.0 = Input  : Switch Alias Pinb.0
'-----[Main Program]
Do
  If Switch = 0 Then Set Relay Else Reset Relay
Loop
End
'---<[End Main]
'-----

```

ملاحظة: من أجل الاستغناء عن مقاومة الرفع الخارجية وتفعيل مقاومة الرفع الداخلية فإن كل ما نحتاجه هو إضافة تعليمة تفعيل مقاومة الرفع الداخلية للقطب PINB.0 بعد تعليمة تفعيل القطب وهي:

```
PORTB.0 = 1
```

التجربة السابعة: المطلوب التحكم بتشغيل وفصل ثمانية ثنائيات ضوئية موصولة إلى البوابة PORTC باستخدام مفتاح DIP-Switch موصول إلى البوابة PINB، بحيث أنه عند تفعيل المفتاح (on) يعمل الثنائي الموافق لرقم المفتاح وعند إلغاء تفعيل المفتاح (off) سوف يتوقف عمل الثنائي مع مراعات استخدام مقاومات الرفع الداخلية لبوابة الدخل PORTC.

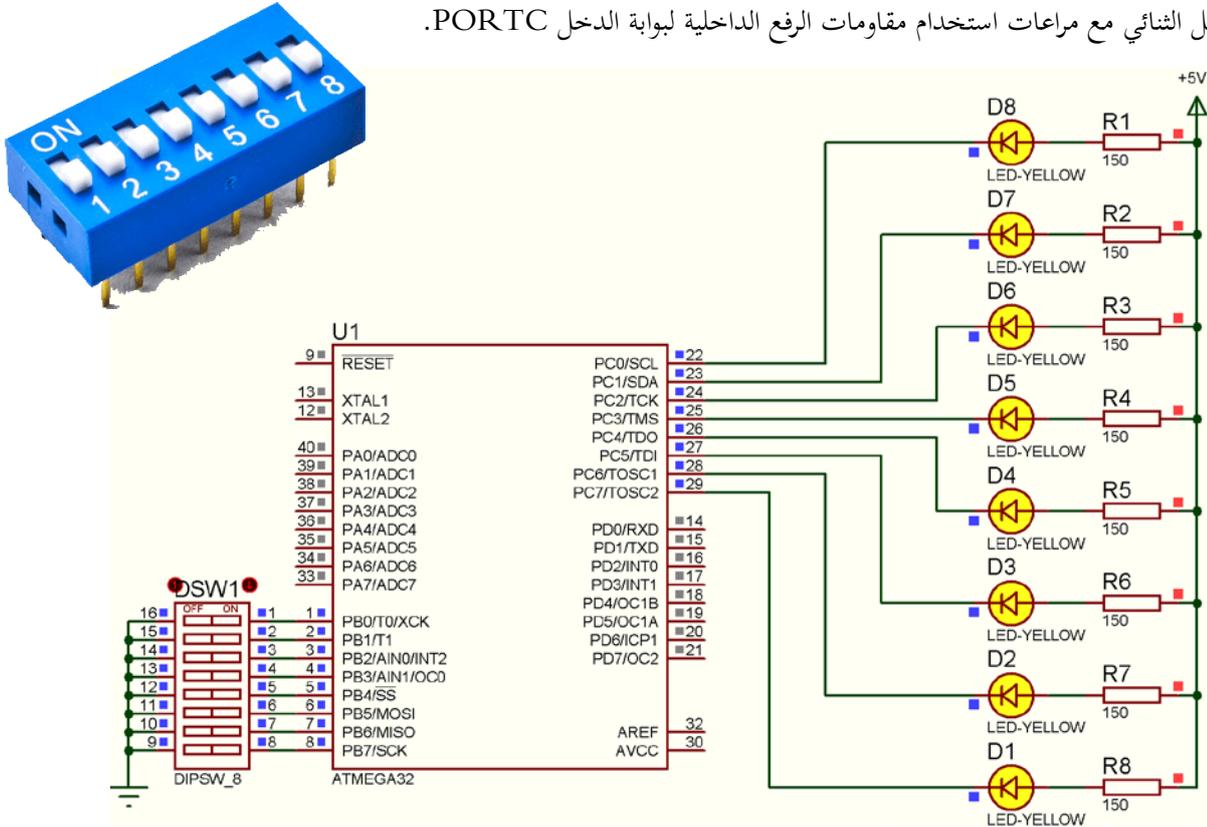

الشكل 4-14 توصيل المفاتيح الانزلاقية DIP-Switch

البرنامج Exp.07.bas في بيئة BASCOM-AVR:

```

*****
* Title           : Exp.07.bas
* Target MCU     : ATMegal28A
* Author        : Walid Balid
* IDE           : BASCOM AVR 2.0.7.3
* Peripherals   : DIP-Switch
* Description    : GPIOs as Output/Input
*****
-----[Definitions]
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 8000000
-----[GPIO Configurations]
Config Portc = Output : Leds Alias Portc
Config Portb = Input  : Switches Alias Pinb : Portb = &B11111111
-----[Main Program]
Do
  Leds = Switches
Loop
End
-----[End Main]


```

6-4 تعليمات قراءة حالة مفتاح موصل إلى قطب دخل في Bascom (Reading a Port PIN connected to a switch):

إن التجربة السادسة تضمنت قراءة حالة مفتاح لحظي من خلال قراءة القيمة الموجودة على القطب المتصل معه المفتاح، ومبدأ التخلص من العطالة الميكانيكية استخدم مكثف خارجي مع القطب. وتضمنت الفقرة 4-3 طريقتان للتخلص من العطالة الميكانيكية للمفاتيح، حيث أن الطريقة الثانية تستخدم تأخير زمني برمجي. التعليمات التالية يمكن استخدامها كتعليمات برمجية جاهزة في البيئة Bascom تسهل إلى حد كبير التعامل مع المفاتيح اللحظية وإضافة تأخير زمني.

شكل التعليمة	وظيفة التعليمة
Debounce Px.y , state , label , Sub Ex. Debounce Key1 , 0 , Sw1 , Sub	يراقب حالة القطب المحدد في Px.y كلما مر عليه، وعندما تصبح حالته موافقة للحالة المحددة في state، سوف يقفز إلى البرنامج الفرعي عند الالفة label وينفذ البرنامج ويعود.
Config Debounce = time	تهيئة زمن تأخير (ميلي ثانية) عن استعمال تعليمة Debounce للتخلص من العطالة الميكانيكية للمفتاح.
Bitwait x , Set/reset Ex. Bitwait Pinb.7 , reset	سوف يقف البرنامج عند هذه التعليمة وينتظر أن تصبح حالة القطب صفر (reset) أو واحد (set) منطقي ليكمل البرنامج.

التجربة الثامنة: يوجد على اللوحة التعليمية Mini-Phoenix ثلاث مفاتيح لحظية موصولة إلى الأقطاب Pind2, Pind3, Pinb.2، كما يوجد ثمانية ثنائيات ضوئية (Leds) موصولة إلى البوابة PortC، والمطلوب: باستخدام التعليمة الشرطية If تغيير حالة عمل (Toggle) الثنائي D1 عن الضغط على المفتاح S1، وتغيير حالة D2 عند الضغط على S2، وتغيير حالة D3 عند الضغط على S3.

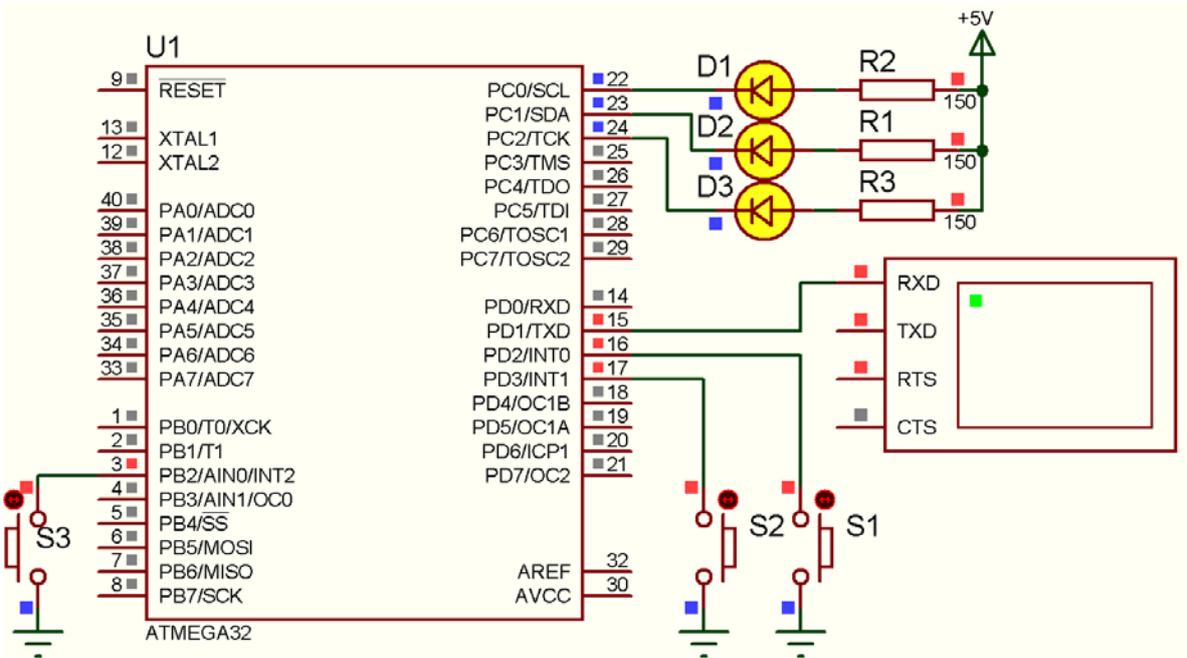

الشكل 4-15 توصيل المفاتيح اللحظية الثنائيات مع المتحكم ATmega32A على اللوحة Mini-Phoenix



البرنامج Exp.08.bas في بيئة BASCOM-AVR:

```
! *****
! * Title           : Exp.08.bas
! * Target Board   : Mini-Phoenix - REV 1.00
! * Target MCU     : ATmega32A
! * Author         : Walid Balid
! * IDE            : BASCOM AVR 2.0.7.3
! * Peripherals    : Pull-Up Resistors
! * Description    : GPIOs as Input; Active Low (GND)
! *****
! ~~~~~
! -----[Definitions]
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 9600
! -----
! -----[GPIO Configurations]
Config Portc = &B00000111
Led1 Alias Portc.0 : Led2 Alias Portc.1 : Led3 Alias Portc.2
Set Led1 : Set Led2 : Set Led3

Config Pind.2 = Input : Sw_1 Alias Pind.2 : Portd.2 = 1 'PU Internal Resistor
Config Pind.3 = Input : Sw_2 Alias Pind.3 : Portd.3 = 1
Config Pinb.2 = Input : Sw_3 Alias Pinb.2 : Portb.2 = 1
! -----
! -----[Variables]
Dim Count1 As Byte , Count2 As Byte , Count3 As Byte
! ~~~~~
! --->[Main Program]
Print "Hello!"
Do
  If Sw_1 = 0 Then Gosub Sw_r1
  If Sw_2 = 0 Then Gosub Sw_r2
  If Sw_3 = 0 Then Gosub Sw_r3
Loop
End
! ---<[End Main]
! ~~~~~
! --->[Print]
Sw_r1:
  Toggle Led1 : Count1 = Count1 + 1
  Print "Sw1 has Pressed! > " ; Count1
Return
! ---<
Sw_r2:
  Toggle Led2 : Count2 = Count2 + 1
  Print "Sw2 has Pressed! > " ; Count2
Return
! ---<
Sw_r3:
  Toggle Led3 : Count3 = Count3 + 1
  Print "Sw3 has Pressed! > " ; Count3
Return
! ~~~~~
```



التجربة التاسعة: المطلوب تعديل البرنامج في التجربة الثامنة باستبدال التعليمة الشرطية If بالتعليمة Debounce.

البرنامج Exp.09.bas في بيئة BASCOM-AVR:

```
! *****
! * Title           : Exp.09.bas
! * Target Board   : Mini-Phoenix - REV 1.00
! * Target MCU     : ATMega32A
! * Author        : Walid Balid
! * IDE           : BASCOM AVR 2.0.7.3
! * Peripherals   : Pull-Up Resistors
! * Description    : GPIOs as Input; Active Low (GND)
! *****
! ~~~~~
! -----[Definitions]
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 9600
! -----
! -----[GPIO Configurations]
Config Portc = &B00000111
Led1 Alias Portc.0 : Led2 Alias Portc.1 : Led3 Alias Portc.2
Set Led1 : Set Led2 : Set Led3

Config Pind.2 = Input : Sw_1 Alias Pind.2 : Portd.2 = 1      'PU Internal Resistor
Config Pind.3 = Input : Sw_2 Alias Pind.3 : Portd.3 = 1
Config Pinb.2 = Input : Sw_3 Alias Pinb.2 : Portb.2 = 1

Config Debounce = 50
! -----
! -----[Variables]
Dim Count1 As Byte , Count2 As Byte , Count3 As Byte
! ~~~~~
! --->[Main Program]
Print "Hello!"
Do
    Debounce Sw_1 , 0 , Sw_r1 , Sub
    Debounce Sw_2 , 0 , Sw_r2 , Sub
    Debounce Sw_3 , 0 , Sw_r3 , Sub
Loop
End
! ---<[End Main]
! ~~~~~
! --->[Print]
Sw_r1:
    Toggle Led1 : Count1 = Count1 + 1
    Print "Sw1 has Pressed! > " ; Count1
Return
! ---<
Sw_r2:
    Toggle Led2 : Count2 = Count2 + 1
    Print "Sw2 has Pressed! > " ; Count2
Return
! ---<
Sw_r3:
    Toggle Led3 : Count3 = Count3 + 1
    Print "Sw3 has Pressed! > " ; Count3
Return
! ~~~~~
```



التجربة العاشرة: المطلوب تعديل البرنامج في التجربة الثامنة باستبدال التعليمات الشرطية If بالتعليمات Bitwait.

البرنامج Exp.10.bas في بيئة BASCOM-AVR:

```
! *****
! * Title           : Exp.10.bas
! * Target Board   : Mini-Phoenix - REV 1.00
! * Target MCU     : ATmega32A
! * Author        : Walid Balid
! * IDE           : BASCOM AVR 2.0.7.3
! * Description    : GPIOs as Input; Active Low (GND)
! *****
!-----[Definitions]
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 9600
!-----
!-----[GPIO Configurations]
Config Portc = &B00000111
Led1 Alias Portc.0 : Led2 Alias Portc.1 : Led3 Alias Portc.2
Set Led1 : Set Led2 : Set Led3

Config Pind.2 = Input : Sw_1 Alias Pind.2 : Portd.2 = 1      'PU Internal Resistor
Config Pind.3 = Input : Sw_2 Alias Pind.3 : Portd.3 = 1
Config Pinb.2 = Input : Sw_3 Alias Pinb.2 : Portb.2 = 1
!-----
!-----[Variables]
Dim Count1 As Byte , Count2 As Byte , Count3 As Byte
!-----
!--->[Main Program]
Do
  Print "PC is waiting for Sw1"
  Bitwait Sw_1 , Reset : Gosub Sw_r1

  Print "PC is waiting for Sw2"
  Bitwait Sw_2 , Reset : Gosub Sw_r2

  Print "PC is waiting for Sw3"
  Bitwait Sw_3 , Reset : Gosub Sw_r3
Loop
End
!---<[End Main]
!-----
!--->[Print]
Sw_r1:
  Toggle Led1 : Count1 = Count1 + 1
  Print "Sw1 has Pressed! > " ; Count1
Return
!---<
Sw_r2:
  Toggle Led2 : Count2 = Count2 + 1
  Print "Sw2 has Pressed! > " ; Count2
Return
!---<
Sw_r3:
  Toggle Led3 : Count3 = Count3 + 1
  Print "Sw3 has Pressed! > " ; Count3
Return
!-----
```



ملاحظة: شرح البرامج موجود في ملف الفيديو للمحاضرة الخامسة.

... ﴿انتهت الجلسة العملية الرابعة﴾ ...

وليد بليد

- دمنه بخير ومودة ونور -